


Lab2：乘除法器、浮点加法器

3220106039 李瀚轩 2024.3.27

一、操作方法与实验步骤


1.1 乘法器

1. 乘法器的原理。

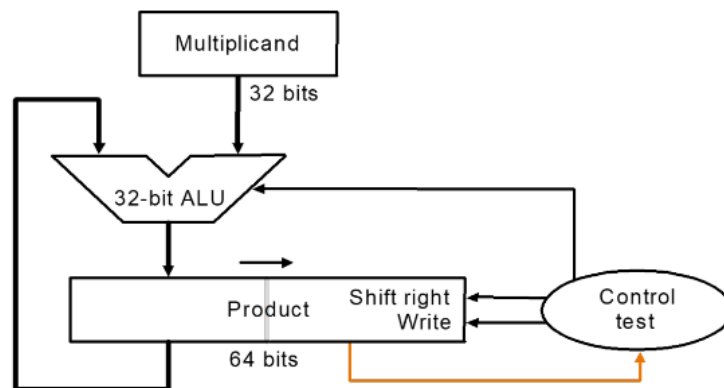

如上图所示，我们首先将乘数置于 `Product` 寄存器的低 32 位中，高 32 位清零。随后执行 32 轮循环，每次循环判断 `Product` 的最低位是否为 1，若为 1，则将 `Product` 的高 32 位与被乘数相加，再将 `Product` 右移；若为 0，则仅作右移操作。

2. 通过有限状态机将乘法器算法原理转化为 verilog 代码。

 

这里展示了基本有限状态机的状态图。

- 对于 `ready` 状态，我们检测 `start` 的值，为 1 时进入 `busy` 状态(即开始运算)。
- 对于 `busy` 状态，不断执行运算操作，并用 `n` 记录迭代次数，每执行一次操作将 `n` 减 1，当检测到 `n` 为 0 时进入 `finish` 状态。
- 对于 `finish` 状态，输出模块工作完成的信息使外部电路接收后，回到 `ready` 状态。

具体 verilog 代码如下:

```
reg ready_reg;
reg finish_reg;
reg [1:0] state;
reg [3:0] n;

initial begin
    ready_reg ≤ 1;
    finish_reg ≤ 0;
    n ≤ 0;
    state ≤ 0;
end

always@(posedge clk or posedge rst) begin
    if(rst) begin
        state ≤ 2'b00;
    end
    else if ((state == 2'b00) && start) begin
        state ≤ 2'b01;
        ready_reg ≤ 1'b0;
    end
    else if((state == 2'b01) && (n == 0)) begin
        state ≤ 2'b10;
        finish_reg ≤ 1'b1;
    end
    else if(state == 2'b10) begin
        state ≤ 2'b00;
        ready_reg ≤ 1'b1;
        finish_reg ≤ 1'b0;
    end
end
```

在 verilog 代码中, 我们需要声明 state 寄存器来存储状态的编号, 并在 always 时序块中实现状态的转化。由于 always 块中左值不允许 wire 类型的变量, 因此额外声明两个寄存器存放 ready 和 finish 信号。

3. 根据 1 中乘法器的原理可以实现乘法器的 verilog 代码。需要注意的是我们实现的是有符号乘法器, 因此需要通过乘数被乘数最高位异或判断乘积的符号, 而在运算中我们只考虑无符号数(对操作数取绝对值), 对最后的结果进行处理即可。

该模块完整的 verilog 代码如下:

```
module Mul(
    input clk,
    input rst,
    input [15:0] multiplicand,
    input [15:0] multiplier,
    input start,
    output [31:0] product,
    output ready,
    output finish
)
```

```

);

wire neg;
reg [31:0] result;
assign neg = multiplier[15] ^ multiplicand[15];
wire [15:0] num1;
wire [15:0] num2;
assign num1 = (multiplicand[15] == 1) ? ~multiplicand + 1 : multiplicand;
assign num2 = (multiplier[15] == 1) ? ~multiplier + 1 : multiplier;
//assign result = {16'b0, multiplier};
reg ready_reg;
reg finish_reg;
reg [1:0] state;
reg [3:0] n;

initial begin
    ready_reg ≤ 1;
    finish_reg ≤ 0;
    n ≤ 0;
    state ≤ 0;
end

always@(posedge clk or posedge rst) begin
    if(rst) begin
        state ≤ 2'b00;
    end
    else if ((state == 2'b00) && start) begin
        state ≤ 2'b01;
        ready_reg ≤ 1'b0;
    end
    else if((state == 2'b01) && (n == 0)) begin
        state ≤ 2'b10;
        finish_reg ≤ 1'b1;
    end
    else if(state == 2'b10) begin
        state ≤ 2'b00;
        ready_reg ≤ 1'b1;
        finish_reg ≤ 1'b0;
    end
end

always@(posedge clk or posedge rst) begin
    if(rst) result ≤ 32'b0;
    else if((state == 2'b00) && start) begin
        n ≤ 4'd15;
        result ≤ {16'b0, num2};
    end
    else if(state == 2'b01) begin
        if(result[0] == 1'b1) begin
            result = {result[31:16] + num1, result[15:0]};
        end
        result = result >> 1;
        n = n - 1'b1;
    end
end
end

```

```

assign product = (neg) ? ~result + 1 : result;
assign ready = ready_reg;
assign finish = finish_reg;

endmodule


// 我的这个markdown主题，在代码块中会把非阻塞赋值的字符自动转化成小于等于号/(T o T)/~
// (＝)看不到两个等号之间的空隙，(=)，(＝)

```

如上述代码所示，当处于 `state=2'b00` 状态时，如果检测到 `start` 信号，则将 `n` 赋值为 15，并将 `result`（暂存乘积值的寄存器）高 16 位赋值为 0，低 16 位赋值成乘数，并进入 `2'b01` 状态，开始计算。当检测到 `n` 为 0 时，将 `finish` 置为 1，进入 `2'b10` 状态。而状态 `2'b10` 则完成对外部电路的信号输出，即将 `finish` 置为 0，`ready` 置为 1，回到初始状态。

1.2 除法器

1. 除法器的原理。

 

- 首先将被除数放在 `Remainder` 的低 32 位，高 32 位清零，并将整体左移一位。
- 开始循环，不断判断 `Remainder` 的高 32 位是否大于除数，若大于则减去，反之不操作，随后整体左移一位。若发生减法，则在左移后将最低位置为 1。
- 循环结束后，`Remainder` 低 32 位即为商，高 32 位右移一位后的结果为余数。
- 对于有符号数，我们仍然采用类似乘法的规则，即首先判断符号，在运算过程中用无符号数参与运算，最后处理结果。但是需要注意的是，余数的符号与被除数的符号一致。

2. 通过有限状态机将除法器算法原理转化为 verilog 代码。

具体思路与步骤与乘法器类似，这里不再赘述。

3. 根据 1 中的原理可以实现除法器的 verilog 代码。如下所示：

```

module Div(
    input clk,
    input rst,
    input start,
    input [15:0] dividend,
    input [15:0] divisor,

```

```

        output finish,
        output ready,
        output [15:0] quotient,
        output [15:0] remainder,
        output div_by_0
    );

    wire neg;
    assign neg = dividend[15] ^ divisor[15];
    wire [15:0] num1;
    wire [15:0] num2;
    assign num1 = (dividend[15] == 1) ? ~dividend + 1 : dividend;
    assign num2 = (divisor[15] == 1) ? ~divisor + 1 : divisor;

    reg [1:0] state;
    reg [3:0] n;

    reg ready_reg;
    reg finish_reg;
    reg [31:0] remainder_reg;
    reg div_by_0_reg;

    initial begin
        ready_reg <= 1;
        finish_reg <= 0;
        n <= 0;
        state <= 0;
    end

    always@(posedge clk or posedge rst) begin
        if(rst) begin
            state <= 2'b00;
        end
        else if ((state == 2'b00) && start) begin
            if(divisor == 0) begin
                state <= 2'b10;
                finish_reg <= 1'b0;
            end
            else begin
                state <= 2'b01;
                ready_reg <= 1'b0;
            end
        end
        else if((state == 2'b01) && (n == 0)) begin
            state <= 2'b10;
            finish_reg <= 1'b1;
        end
        else if(state == 2'b10) begin
            state <= 2'b00;
            ready_reg <= 1'b1;
            finish_reg <= 1'b0;
        end
    end
end

```

```

always@(posedge clk or posedge rst) begin
    if(rst) begin
        remainder_reg ≤ 32'b0;
    end
    else if(state == 2'b00 && start) begin
        if(divisor == 0) begin
            remainder_reg ≤ 32'b0;
            div_by_0_reg ≤ 1;
        end
        else begin
            n ≤ 4'd15;
            div_by_0_reg ≤ 0;
            remainder_reg ≤ {15'b0, num1, 1'b0};
        end
    end
    else if(state == 2'b01) begin
        n = n - 1'b1;
        if(remainder_reg[31:16] ≥ num2) begin
            remainder_reg = {remainder_reg[31:16] - num2,
remainder_reg[15:0]} << 1;
            remainder_reg = remainder_reg + 1'b1;
        end
        else begin
            remainder_reg = remainder_reg << 1;
        end
    end
end
end

assign quotient = (neg) ? ~remainder_reg[15:0] + 1 : remainder_reg[15:0];
wire [15:0] abs_remainder;
assign abs_remainder = remainder_reg[31:16] >> 1;
assign remainder = (dividend[15] == 1) ? ~abs_remainder + 1 :
abs_remainder;

assign div_by_0 = div_by_0_reg;
assign ready = ready_reg;
assign finish = finish_reg;
endmodule

```

与乘法器不同的是，除法器需要判断除数为 0 的非法情况。因此在代码中进行 `divisor == 0` 的特判，若成立，则输出一个 `div_by_0` 的信号。

1.3 浮点加法器

1. 浮点数在计算机中的表示。


Single precision	31	30	23	22	0
	S	exponent			fraction		
	1 bit	8 bits			23 bits		

类似科学计数法。最高位是符号位，`[30:23]` 为指数部分，并加上了偏移量 127。`[22:0]` 为尾数部分(significand)，舍去了规范的 leading 1。

因此将二进制浮点数转化为十进制数的公式为：

$$(-1)^{sign} \cdot (1 + significand) \cdot 2^{exponent - bias}$$

2. 浮点数的加法原理。

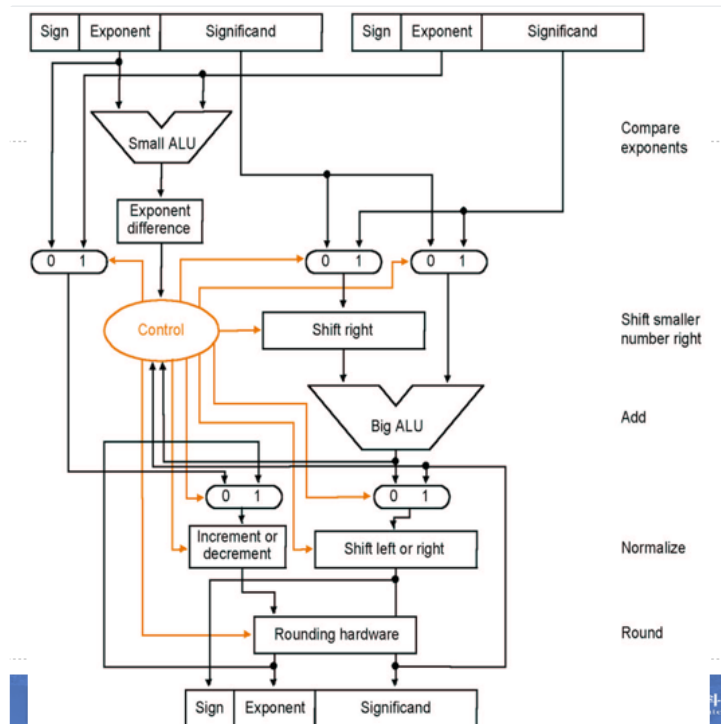

- 首先比较两个浮点数的指数，取较大的指数作为结果指数，较小的对尾数进行移位使得指数对齐。
- 对两个尾数进行加法。
- 检测得到的结果是否满足规范化要求，若不满足则进行移位操作。
- 将结果写入，完成运算。

3. 实现浮点加法器的 verilog 代码。代码如下：

```
module AddFloat(  
    input clk,  
    input rst,  
    input start,  
    input [31:0] a,  
    input [31:0] b,  
    output finish,  
    output [31:0] result  
);  
  
    reg [2:0] state;  
    reg [7:0] a_exp, b_exp, result_exp;  
    reg [24:0] a_mant, b_mant, result_mant;  
    reg sign;  
    reg [31:0] result_reg;  
    reg finish_reg;  
    reg running;  
  
    wire neg;  
    assign neg = a[31] ^ b[31];  
  
    localparam
```

```

state0 = 3'b000,
state1 = 3'b001,
state2 = 3'b010,
state3 = 3'b011,
state4 = 3'b100,
state5 = 3'b101;

always@(posedge clk or posedge rst) begin
    if(rst) begin
        result_reg ≤ 0;
        finish_reg ≤ 0;
        running ≤ 0;
    end
    else if(start) begin
        a_exp ≤ a[30:23];
        b_exp ≤ b[30:23];
        a_mant ≤ {2'b01, a[22:0]};
        b_mant ≤ {2'b01, b[22:0]};
        state ≤ state0;
        finish_reg ≤ 0;
        running ≤ 1;
    end
    else if(running && !finish_reg) begin
        case(state)
            state0: begin
                if(a_exp = b_exp && a_mant = b_mant && neg) begin
                    sign ≤ 0;
                    result_exp ≤ 0;
                    result_mant ≤ 0;
                    state ≤ state4;
                end
                else if(a_exp = 0 || a_exp = 8'hFF) begin
                    sign ≤ a[31];
                    result_exp ≤ a_exp;
                    result_mant ≤ a_mant;
                    state ≤ state4;
                end
                else if(b_exp = 0 || b_exp = 8'hFF) begin
                    sign ≤ b[31];
                    result_exp ≤ b_exp;
                    result_mant ≤ b_mant;
                    state ≤ state4;
                end
                else begin
                    state ≤ state1;
                end
            end

            state1: begin
                if(a_exp = b_exp) begin
                    state ≤ state2;
                end
                else if(a_exp > b_exp) begin
                    b_exp ≤ b_exp + 1;

```



```

        b_mant[24:0] ≤ {1'b0, b_mant[24:1]};
    end
    else begin
        a_exp ≤ a_exp + 1;
        a_mant[24:0] ≤ {1'b0, a_mant[24:1]};
    end
end

state2: begin
    if(!neg) begin
        sign ≤ a[31];
        result_mant ≤ a_mant + b_mant;
    end
    else begin
        if(a[31]) begin
            if(a_mant > b_mant) begin
                sign ≤ 1;
                result_mant ≤ a_mant - b_mant;
            end
            else begin
                sign ≤ 0;
                result_mant ≤ b_mant - a_mant;
            end
        end
        else begin
            if(a_mant > b_mant) begin
                sign ≤ 0;
                result_mant ≤ a_mant - b_mant;
            end
            else begin
                sign ≤ 1;
                result_mant ≤ b_mant - a_mant;
            end
        end
    end
    result_exp ≤ a_exp;
    state ≤ state3;
end

state3: begin
    if(result_mant[24]) begin
        result_exp ≤ result_exp + 1;
        result_mant ≤ result_mant >> 1;
        state ≤ state3;
    end
    else if(result_mant[23] == 0) begin
        result_exp ≤ result_exp - 1;
        result_mant ≤ result_mant << 1;
        state ≤ state3;
    end
    else state ≤ state4;
end

```

```

        state4: begin
            result_reg ≤ {sign, result_exp, result_mant[22:0]};
            finish_reg ≤ 1;
            running ≤ 0;
        end

    endcase
end
end

assign result = result_reg;
assign finish = finish_reg;

endmodule

```

感觉伪代码里的实现不太能清晰展现浮点加法器状态变化的过程，我还是采用有限状态机的方法来实现，具体分为 5 个状态：

- state0: 初始状态，首先判断是否存在相反数相加或者非规范数的存在，如果有则进行处理，处理完毕后直接进入 state4。若没有则进入 state1。
- state1: 对齐指数。完成后进入状态 state2。
- state2: 根据符号判断对尾数进行相加或相减。完成后进入状态 state3。
- state3: 判断结果是否符合规范化要求，若不符合则进行移位，符合要求后进入 state4。
- state4: 输出结果后回到初始状态。

二、实验结果与分析

1. 通过仿真验证乘法器的正确性。

在仿真代码中，我设置四组情况：正数乘正数、正数乘负数、负数乘正数、负数乘负数。代码如下：

```

module Mul_sim(

);

reg clk;
reg rst;
reg [15:0] multiplicand;
reg [15:0] multiplier;
reg start;
wire [31:0] product;
wire ready;
wire finish;

Mul m0 (
    .clk(clk),
    .rst(rst),
    .multiplicand(multiplicand),
    .multiplier(multiplier),
    .start(start),

```

```

        .product(product),
        .ready(ready),
        .finish(finish)
    );

always begin
    clk ≤ 1'b1; #2;
    clk ≤ 1'b0; #2;
end

initial begin
    start = 0;
    #10;
    multiplicand = 15'd1;
    multiplier = 15'd0;
    #10 start = 1;
    #10 start = 0;
    #200;

    multiplicand = 15'd10;
    multiplier = 15'd30;
    #10 start = 1;
    #10 start = 0;
    #200;

    multiplicand = 15'd15;
    multiplier = 15'd23;
    #10 start = 1;
    #10 start = 0;
    #200;

    multiplicand = -15'd5;
    multiplier = 15'd10;
    #10 start = 1;
    #10 start = 0;
    #200;


    multiplicand = 15'd10;
    multiplier = -15'd23;
    #10 start = 1;
    #10 start = 0;
    #200;

    multiplicand = -15'd15;
    multiplier = -15'd23;
    #10 start = 1;
    #10 start = 0;
    #200;

end
endmodule

```

仿真波形如下：

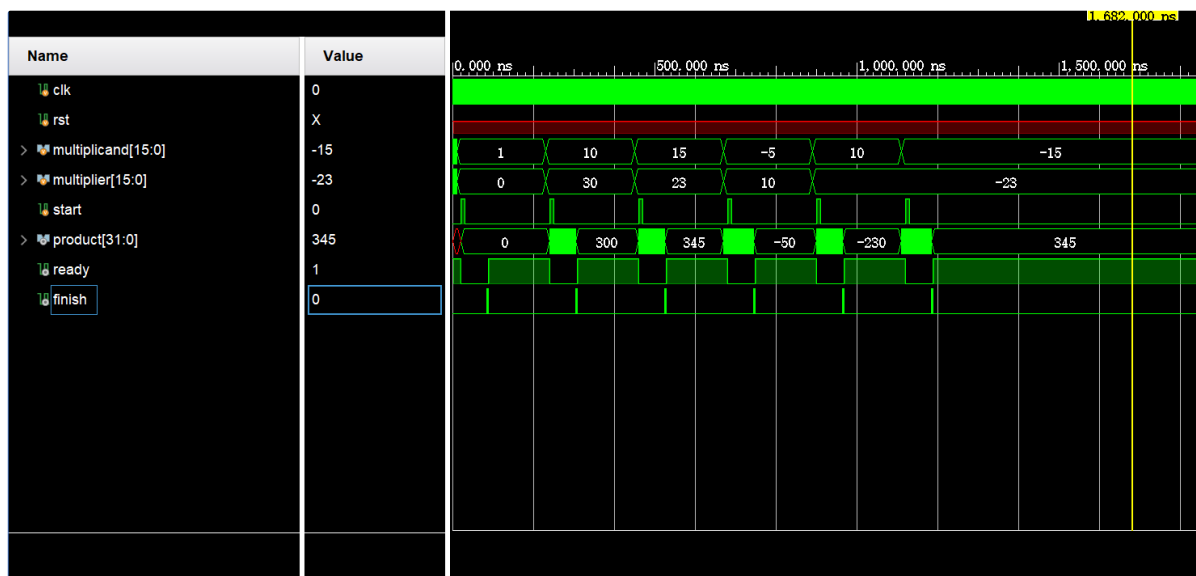

可以看到运算结果全部正确，并且可以看到在 `start` 信号为高电平后，`ready` 信号变为低电平，此时模块进行计算。计算完成后 `finish` 信号变为高电平，该周期中模块即可输出正确结果，一周期后 `finish` 变回低电平，`ready` 重新变回高电平，可以说明交互信号正确。仿真波形中 `product` 有段很绿的片段，代表正在进行运算。

2. 通过仿真验证除法器的正确性。

在仿真代码中，我设置 5 种情况：正数除以正数，正数除以负数，负数除以正数，负数除以负数，除以零。仿真代码如下：

```
module Div_sim(

);

reg clk;
reg rst;
reg start;
reg [15:0] dividend;
reg [15:0] divisor;
wire finish;
wire ready;
wire [15:0] quotient;
wire [15:0] remainder;
wire div_by_0;

Div d0 (
    .clk(clk),
    .rst(rst),
    .start(start),
    .dividend(dividend),
    .divisor(divisor),
    .finish(finish),
    .ready(ready),
    .quotient(quotient),
    .remainder(remainder),
    .div_by_0(div_by_0)
);
```

```

always begin
    clk ≤ 1'b1; #2;
    clk ≤ 1'b0; #2;
end

initial begin
    start = 0;
    #10;
    dividend = 15'd1;
    divisor = 15'd0;
    #10 start = 1;
    #10 start = 0;
    #200;

    dividend = 15'd74;
    divisor = 15'd21;
    #10 start = 1;
    #10 start = 0;
    #200;

    dividend = 15'd15;
    divisor = 15'd3;
    #10 start = 1;
    #10 start = 0;
    #200;

    dividend = -15'd15;
    divisor = 15'd2;
    #10 start = 1;
    #10 start = 0;
    #200;

    dividend = 15'd100;
    divisor = -15'd3;
    #10 start = 1;
    #10 start = 0;
    #200;

    dividend = -15'd200;
    divisor = -15'd13;
    #10 start = 1;
    #10 start = 0;
    #200;
end

endmodule

```

仿真波形如下：



可以看到，运算结果全部正确，交互信号波形也正确。可以看到当除数为 0 时 `div_by_0` 信号为 1，并且所有结果中余数的符号与被除数相同。

3. 通过仿真验证浮点加法器的正确性。

在仿真代码中，我设置了如下内容：正浮点数加正浮点数、正浮点数加负浮点数、负浮点数加正浮点数、负浮点数加负浮点数、正负无穷分别和一个非无穷的数做加法，结果仍为无穷、两个互为相反数的浮点数加和为 0、两个相同的数相加，测试进位、两个数相加会产生退位。仿真代码如下：

```
module AddFloat_sim(
    );
    reg clk;
    reg rst;
    reg start;
    reg [31:0] a;
    reg [31:0] b;
    wire finish;
    wire [31:0] result;

    AddFloat a0 (
        .clk(clk),
        .rst(rst),
        .start(start),
        .a(a),
        .b(b),
        .finish(finish),
        .result(result)
    );

    always begin
        clk ≤ 1'b1; #5;
        clk ≤ 1'b0; #5;
    end
    initial begin
        start = 0;
        #10;
        a = 32'h3E800000; // 0.25
        b = 32'h3FE00000; // 1.75
    end
endmodule
```

```

start = 1; #10;
start = 0; #100;

a = 32'hBF400000; //-0.75
b = 32'hBF800000; //-1.0
start = 1; #10;
start = 0; #100;

a = 32'h3FC00000; //1.50
b = 32'hBF400000; //-0.75
start = 1; #10;
start = 0; #100;

a = 32'hBF400000; // -3.7
b = 32'h3FC00000; // 1.25
start = 1; #10;
start = 0; #100;

a = 32'h7F800000;
b = 32'h3fa00000;
start = 1; #10;
start = 0; #100;

a = 32'hFF800000;
b = 32'h3fa00000;
start = 1; #10;
start = 0; #100;

a = 32'h40000000; //1
b = 32'hC0000000; //-1
start = 1; #10;
start = 0; #100;

a = 32'h3F800000;
b = 32'h3F800000;
start = 1; #10;
start = 0; #100;


a = 32'h40580000;
b = 32'hC0500000;
start = 1; #10;
start = 0; #100;

```

end

endmodule

仿真波形如下图所示:

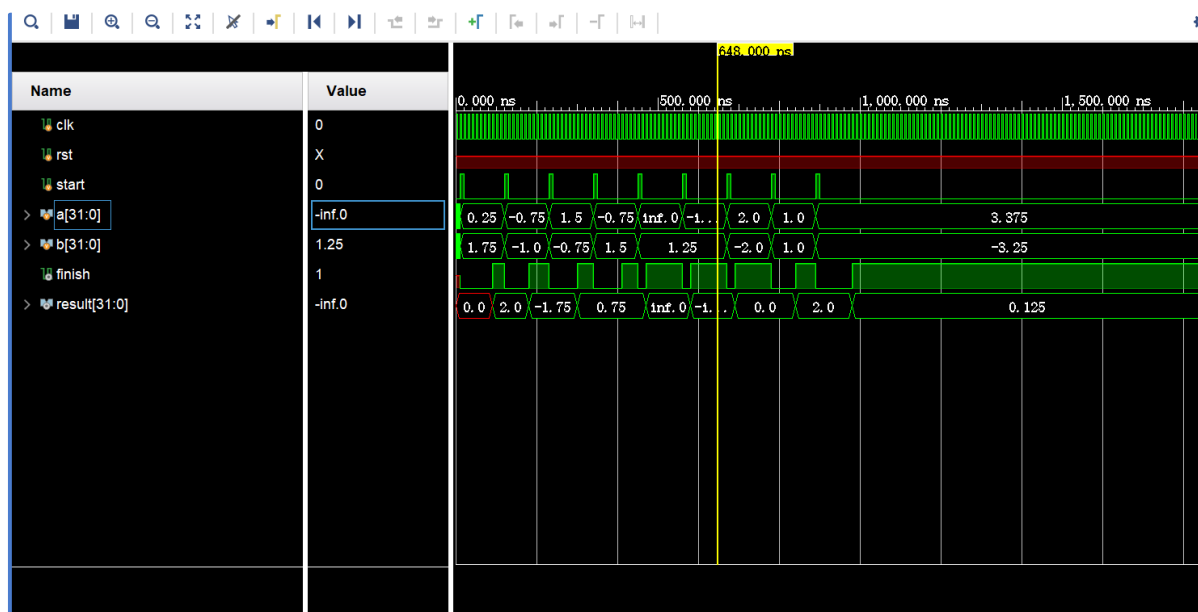

可以看到，所有运算结果全部正确。其中正负无穷与规范数相加仍为正负无穷，相反数相加结果为 0，进位退位的正确性也得到验证。

4. 上板验证





上板结果的正确性已经在验收时得到验证，这里不——展示所有截图，仅选取部分结果展示。

```

x01=0x00000612
x02=0x00000003
x03=0x0000000B
x04=0x00000000
x05=0x00000000
x06=0x00000000
x07=0x00000000
x08=0x00000000
x09=0x00000000
x10=0x00000000
x11=0x00000000
x12=0x00000000
x13=0x00000000
x14=0x00000000
x15=0x00000000
x16=0x00000000
x17=0x00000000
x18=0x00000000
x19=0x00000000
x20=0x00000000
x21=0x00000000
x22=0x00000000
x23=0x00000000
x24=0x00000000
x25=0x00000000
x26=0x00000000
x27=0x00000000
x28=0x00000000
x29=0x00000000
x30=0x00000000
x31=0x00000000
A      =0x0000004A
B      =0x00000015
MEMADDR=0x00000000
MEMDATA=0x00000000

```

 
 
 
 
对于操作数 A,B 我们可以将其十六进制表示转化为十进制，方便计算：A = 74， B = 21。因此 A*B = 1554 = 0x00000612，A / B 的商为 3，余数为 11 = 0x0000000B。上板结果如下图所示：



当 SW[2:1] 为 00, 01, 10, 11时, 七段数码管上的结果分别对应乘法、除法的商、除法的余数、除数是否为0。 可以看到结果全部正确。

```
x01=0xFFFFFFFF
x02=0x0000FFD
x03=0x0000FF5
x04=0x0000000
x05=0x0000000
x06=0x0000000
x07=0x0000000
x08=0x0000000
x09=0x0000000
x10=0x0000000
x11=0x0000000
x12=0x0000000
x13=0x0000000
x14=0x0000000
x15=0x0000000
x16=0x0000000
x17=0x0000000
x18=0x0000000
x19=0x0000000
x20=0x0000000
x21=0x0000000
x22=0x0000000
x23=0x0000000
x24=0x0000000
x25=0x0000000
x26=0x0000000
x27=0x0000000
x28=0x0000000
x29=0x0000000
x30=0x0000000
x31=0x0000000
A      =0x0000FFB6
B      =0x00000015
MEMADDR=0x00000000
MEMDATA=0x00000000
```


对于这种情况, 我们也可以采取类似上述的方法得到正确结果。上板结果如下图所示:

    

可以看到上板结果正确。

```
x01=0x00000000
x02=0x00000000
x03=0x00000000
x04=0x00000001
x05=0x00000000
x06=0x00000000
x07=0x00000000
x08=0x00000000
x09=0x00000000
x10=0x00000000
x11=0x00000000
x12=0x00000000
x13=0x00000000
x14=0x00000000
x15=0x00000000
x16=0x00000000
x17=0x00000000
x18=0x00000000
x19=0x00000000
x20=0x00000000
x21=0x00000000
x22=0x00000000
x23=0x00000000
x24=0x00000000
x25=0x00000000
x26=0x00000000
x27=0x00000000
x28=0x00000000
x29=0x00000000
x30=0x00000000
x31=0x00000000
A      =0x00000001
B      =0x00000000
MEMADDR=0x00000000
MEMDATA=0x00000000
```

 在这种情况下，除数为0，因此我们应该得到 `div_by_0` 为 1 的输出，并当 `SW[2:1]=2'b11` 时，在七段数码管上看到 `00000001`。上板结果如下图所示：



可以看到结果正确。

三、思考题与心得

3.1 思考题

在设计乘除法器 and 外部交互的接口时，为何需要单独设置一个 `finish` 状态，而不是合并到 `ready` 状态中，在恢复到 `ready` 状态时表示上次计算完成？

- 首先理一下正确的交互接口：当计算完成时 `finish` 信号为 1，保持一个周期后 `finish` 恢复为 0，`ready` 置为 1。此时如果 `start` 信号为 1，则将 `ready` 置为 0，电路开始计算。
- 我觉得原因可能是倘若没有 `finish` 信号，那么计算完成后 `ready` 就从 0 变为 1。倘若在计算完成的这个周期内 `start` 信号变为 1，那么在下一个周期电路将直接开始新一轮的计算。但是外部电路本来应该在下一个周期读取计算的结果，这种情况下，外部电路读取到的是新一轮计算经过一轮操作后的结果，造成读取错误。

3.2 心得

在本次实验中，我巩固了理论课上乘法器、浮点加法器的硬件实现原理，并且学习了通过有限状态机设计算法的 verilog 代码的方法，收获颇丰！

但是在实验过程中，我还是遇到了不少困难，感觉主要还是对 verilog 特性不那么熟悉：

- 阻塞赋值与非阻塞赋值：简单来说，非阻塞方法是在整个块结束时完成赋值操作，即左值不是马上改变；而阻塞方法时在赋值语句执行完后立刻完成赋值操作。在写乘法器时，刚开始如下代码块我使用的是非阻塞赋值，这样的话高位加被乘数的操作就不会执行，只会执行移位操作。

```
else if(state == 2'b01) begin
    if(result[0] == 1'b1) begin
        result = {result[31:16] + num1, result[15:0]};
    end
    result = result >> 1;
    n = n - 1'b1;
end
```

- verilog 中不支持一条语句两个操作。在写除法器时，如下的代码块所示，我刚开始写成
`remainder_reg = {remainder_reg[31:16] - num2, remainder_reg[15:0]} << 1 + 1'b1`。但是仿真结果全部为 0。之后才知道得写成两个语句！

```
if(remainder_reg[31:16] >= num2) begin
    remainder_reg = {remainder_reg[31:16] - num2,
remainder_reg[15:0]} << 1;
    remainder_reg = remainder_reg + 1'b1;
end
```

- 在 verilog 中一个寄存器的赋值不能出现在两个 always 块里面。我在上板的时候发现一个诡异的现象，就是仿真结果正确但是板上除法显示全为 0。刚开始我一头雾水，还在查看除法器的逻辑是否出现问题，但是之后分析觉得既然仿真没问题，那应该是交互信号出问题。但是我自己还是没找出来，询问助教学长才知道是因为我在两个 always 块中对同一个寄存器赋值。

三面三个问题分别耗费了我巨大的时间，找 bug 的过程中也吐槽为什么 verilog 没有个类似 gdb 的 debug 工具/(ToT)/~。但是在正确实现之后，还是蛮有成就感的，也感觉正在慢慢熟悉和适应 verilog 硬件代码的独特特性。

总而言之，本次实验我学到了很多，收获满满！