

# 浙江大学

## 本科实验报告

课程名称:	计算机逻辑设计基础
姓名:	李瀚轩
学院:	竺可桢学院
系:	所在系
专业:	计算机科学与技术
学号:	3220106039
指导教师:	董亚波

2023 年 12 月 13 日

# 浙江大学实验报告

课程名称: 计算机逻辑设计基础 实验类型: 综合

实验项目名称: 寄存器及寄存器传输设计

学生姓名: 李瀚轩 专业: 计算机科学与技术 学号: 3220106039

同组学生姓名:                      指导老师: 董亚波

实验地点: 东四 509 实验日期: 2023 年 12 月 7 日

## 一、实验目的和要求

1. 掌握寄存器传输电路的工作原理
2. 掌握寄存器传输电路的设计方法
3. 掌握 ALU 和寄存器传输电路的综合应用

## 二、实验内容和原理

### 1 实验内容

基于 ALU 的数据传输应用设计

## 2 原理

### 2.1 寄存器

寄存器是一组二进制存储单元，一个寄存器可以用于存储一系列二进制值，通常用于进行简单数据存储，移动和处理等操作，它能存储信息并保存多个时钟周期，能够用信号来控制‘保存’或者‘加载’信息

#### 2.2.1 采用门控时钟的寄存器

如果 Load 信号为 1，则允许时钟信号通过，如果为 0 则阻止

#### 2.2.2 采用 Load 控制反馈的寄存器

进行有选择地加载寄存器的更可靠方法是保证时钟的连续性，且选择性地使用加载控制来改变寄存器的内容。

 


图 1: 采用 Load 控制反馈的寄存器

## 2.2 寄存器传输

### 2.2.1 寄存器传输方式

寄存器传输是寄存器中数据的传输和处理，有三个基本单元：寄存器组、操作、操作控制基本操作：加载，计数，移位，加法，按位操作等

### 2.2.2 采用寄存器传输原理的寄存器

- 功能：SW[2] 拨动一次，计一次数
- Load 控制模块：在 SW[2] 的上升沿产生一个时钟周期宽度的 Load 信号
- 自增/自减器可以用 4 位加减法器实现
- 功能：
  - SW[2]：寄存器加载
  - SW[0]：向上/向下计数
  - SW[15]：寄存器清零

## 2.3 基于多路选择器总线的寄存器传输

由一个多路选择器驱动的总线可以降低硬件开销，但这个结构不能实现多个寄存器相互之间的并行传输操作

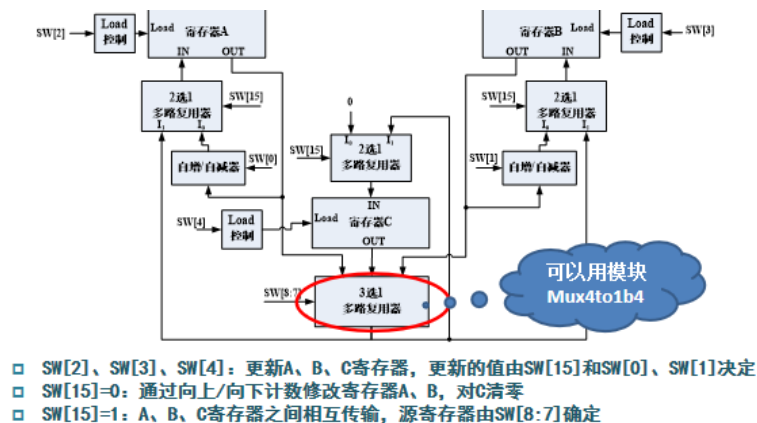


图 2: 基于多路选择器总线的寄存器传输

## 2.4 寄存器传输应用设计

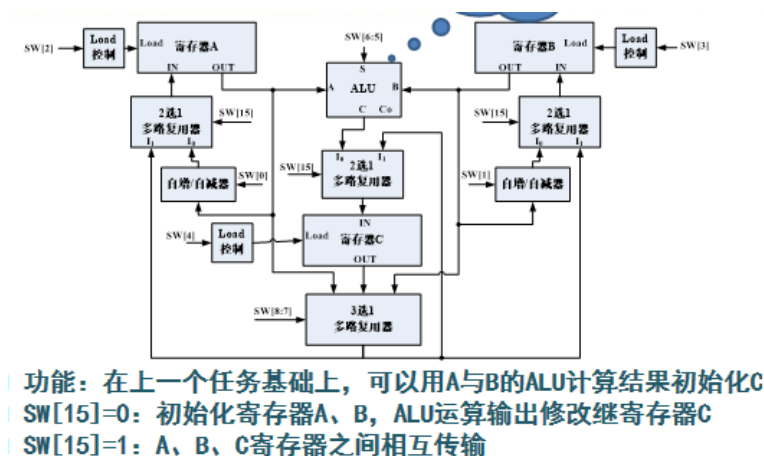


图 3: 寄存器传输应用设计

## 三、实验过程和数据记录

### 3.1 采用寄存器传输原理设计计数器

我们需要验证寄存器的设置初值功能，自增自减功能，并合理设计 4 位数码管上的显示内容。

1. 新建工程 MyRegCounter
2. 新建 verilog module 源文件 MyRegister4b, Verilog 代码如下：

```
module MyRegister4b(  
    input wire clk ,  
    input [3:0] IN ,  
    input wire Load ,  
    output reg [3:0] OUT  
);  
    initial OUT = 0;  
    always @ (posedge clk) begin
```

```

        if (Load) OUT <= IN;
    end
endmodule

```

3. 新建 Verilog 源文件 Load\_Gen, Verilog 代码如下:

```

module Load_Gen(
    input wire clk ,
    input wire clk_1ms ,
    input wire btn_in ,
    output reg Load_out
);
    initial Load_out=0;
    wire btn_out;
    reg old_btn;
    pbdebounce p0(clk_1ms, btn_in, btn_out);
    always @(posedge clk) begin
        if ((old_btn==1'b0)&&(btn_out==1'b1))
            Load_out<=1'b1;
        else
            Load_out<=1'b0;
        end
    always@(posedge clk) begin
        old_btn<=btn_out;
    end
endmodule

```

4. 将之前实验课得到的模块 ADD SOURCE

5. 新建 top, set as top module, Verilog 代码如下:

```

module top(
    input clk ,
    input [15:0] SW,

    output [3:0] AN,
    output [7:0] Segment
);

```

```

wire Load_A;
wire [3:0] A,A_IN,A1;
wire [31:0] clk_div;

MyRegister4b RegA(.clk(clk),.IN(A_IN),.Load(Load_A),.OUT(A))
Load_Gen m0(.clk(clk),.clk_1ms(clk_div[17]),.btn_in(SW[2]),
clkdiv m3(clk,1'b0,clk_div);
AddSub4b m4(.A(A),.B(4'b0001),.Ctrl(SW[0]),.S(A1));
assign A_IN=(SW[15]==1'b0)?A1:4'b0000;
DispNum m8(.clk(clk),.HEXS({A,A1,A_IN,4'b0000}),.LES(4'b0))
endmodule

```

## 6. 仿真

- (a) 修改 Load\_Gen 模块代码，去除输入引脚 clk\_1ms，去掉按键去抖动模块，代码如下：

```

module Load_Gen(
input wire clk,
input wire clk_1ms,
input wire btn_in,
output reg Load_out
);

initial Load_out=0;
//wire btn_out;
reg old_btn;
//pbdebounce p0(clk_1ms,btn_in,btn_out);
always @(posedge clk) begin
    if ((old_btn==1'b0)&&(btn_in==1'b1))
        Load_out<=1'b1;
    else
        Load_out<=1'b0;
    end
always@(posedge clk) begin
    old_btn<=btn_in;
end

```

```

        end
    endmodule

```

- (b) 修改 top.v 代码，去掉 DispNum 模块，在输入端口增加 output wire [15:0] num, 去掉端口 AN,SEGMENT, 把 A 寄存器，自增自减 1 的结果，寄存器当前的值作为仿真结果输出，代码如下：

```

    module top(
        input  clk ,
        input  [15:0] SW,
        output wire [15:0] num,
        //output [3:0] AN,
        //output [7:0] Segment
    );

        wire Load_A;
        wire [3:0] A,A_IN,A1;
        wire [31:0] clk_div;
        assign num = {A, A1, A_IN, 4'b0000};
        MyRegister4b RegA(.clk(clk),.IN(A_IN),.Load(Load_A),.O
        Load_Gen m0(.clk(clk),.clk_1ms(clk_div[17]),.btn_in(SW
        clkdiv m3(clk,1'b0,clk_div);
        AddSub4b m4(.A(A),.B(4'b0001),.Ctrl(SW[0]),.S(A1));
        assign A_IN=(SW[15]==1'b0)?A1:4'b0000;
        //DispNum m8(.clk(clk),.HEXS({A,A1,A_IN,4'b0000}),.LES
    endmodule

```

- (c) 仿真激励代码：

```

    module top_sim;

        // Inputs
        reg clk;
        reg [15:0] SW;
        wire [15:0] num;

        // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
        top uut (

```



```

        .clk ( clk ) ,
        .SW(SW) ,
        .num(num)
    );

    initial begin
        // Initialize Inputs
        SW = 0;
        SW[15] = 1;
        SW[2] = 0; #50
        SW[2] = 1; #40
        SW[15] = 0;
        SW[0] = 0;
        SW[2] = 0;#60
        SW[2] = 0;#50
        SW[2] = 1;#50
        SW[2] = 0;#50
        SW[2] = 1;#50
        SW[2] = 0;#50
        // Wait 100 ns for global reset to finish
        #100;
    end

        always begin
            clk=1;#10;
            clk=0;#10;
        // Add stimulus here

    end

endmodule

```

得到如下波形图：

 


图 4: 仿真波形图

可以看到，SW[15]=1 时 2to1Mux 选择 0，对寄存器赋初值。每次拨动并驳回 SW[2] 可以使寄存器写入新的值。仿真结果符合预期。上板结果也符合预期，具体图片见任务三。

## 7. 引脚约束文件

```

NET "SEGMENT[0]" LOC = AB22 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;#a
NET "SEGMENT[1]" LOC = AD24 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;#b
NET "SEGMENT[2]" LOC = AD23 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;#c
NET "SEGMENT[3]" LOC = Y21 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;#d
NET "SEGMENT[4]" LOC = W20 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;#e
NET "SEGMENT[5]" LOC = AC24 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;#f
NET "SEGMENT[6]" LOC = AC23 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;#g
NET "SEGMENT[7]" LOC = AA22 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;#point

```

```

NET "AN[3]" LOC = AC22 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
NET "AN[2]" LOC = AB21 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
NET "AN[1]" LOC = AC21 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
NET "AN[0]" LOC = AD21 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;

```

```

NET "clk" LOC = AC18 | IOSTANDARD = LVCMOS18;

```

```

NET "SW[0]" LOC = AA10 | IOSTANDARD = LVCMOS15;

```

```

NET "SW[2]" LOC = AA13 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[15]" LOC = AF10 | IOSTANDARD = LVCMOS15;

```

## 3.2 基于多路选择器总线的寄存器传输

我们需要验证 ABC 寄存器的设置初值功能, AB 寄存器的自增, 自减功能, 并验证 ABC 寄存器之间的传输功能, 并合理设计 4 位数码管上的显示内容

1. 新建工程 RegDataPathTrans, Top Level Source Type 为 HDL.
2. 将之前实验课得到的模块 ADD SOURCE
3. 新建 Verilog 源文件 top, 并设置为 top module, 代码如下:

```
module top(
    input clk,
    input [15:0] SW,
    output [3:0] AN,
    output [7:0] Segment
);
    wire [3:0] A_IN, A_I0, A_OUT;
    wire [3:0] B_IN, B_I0, B_OUT;
    wire [3:0] C_IN, C_I0, C_OUT;
    wire [3:0] I1;
    wire [31:0] clk_div;

    clkdiv m0(clk, 1'b0, clk_div);
    MyRegister4b m1(.clk(clk), .IN(A_IN), .Load(Load_A), .OUT(A_OUT));
    Load_Gen m2(.clk(clk), .clk_1ms(clk_div[17]), .btn_in(SW[2]), .Load
    AddSub4b m3(.A(A_OUT), .B(4'b0001), .Ctrl(SW[0]), .S(A_I0));
    assign A_IN = (SW[15] == 1'b0)? A_I0: I1;
    MyRegister4b m4(.clk(clk), .IN(B_IN), .Load(Load_B), .OUT(B_OUT));
    Load_Gen m5(.clk(clk), .clk_1ms(clk_div[17]), .btn_in(SW[3]), .Load
    AddSub4b m6(.A(B_OUT), .B(4'b0001), .Ctrl(SW[1]), .S(B_I0));
    assign B_IN = (SW[15] == 1'b0)? B_I0: I1;
    MyRegister4b m7(.clk(clk), .IN(C_IN), .Load(Load_C), .OUT(C_OUT));
    Load_Gen m8(.clk(clk), .clk_1ms(clk_div[17]), .btn_in(SW[4]), .Load
    assign C_IN = (SW[15] == 1'b1)? I1: 4'b0000;
    Mux4to1b4 m9(.I0(A_OUT), .I1(B_OUT), .I2(C_OUT), .I3(4'b0000), .s
    DispNum m10(.clk(clk), .HEXS({A_OUT, B_OUT, C_OUT, 4'b0000}), .LES
```

endmodule

4. 引脚约束文件如下：

```
NET "SEGMENT[0]" LOC = AB22 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;#a
NET "SEGMENT[1]" LOC = AD24 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;#b
NET "SEGMENT[2]" LOC = AD23 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;#c
NET "SEGMENT[3]" LOC = Y21 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;#d
NET "SEGMENT[4]" LOC = W20 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;#e
NET "SEGMENT[5]" LOC = AC24 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;#f
NET "SEGMENT[6]" LOC = AC23 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;#g
NET "SEGMENT[7]" LOC = AA22 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;#point

NET "AN[3]" LOC = AC22 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
NET "AN[2]" LOC = AB21 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
NET "AN[1]" LOC = AC21 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
NET "AN[0]" LOC = AD21 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;

NET "clk" LOC = AC18 | IOSTANDARD = LVCMOS18;

NET "SW[0]" LOC = AA10 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[1]" LOC = AB10 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[2]" LOC = AA13 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[3]" LOC = AA12 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[4]" LOC = Y13 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[5]" LOC = Y12 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[6]" LOC = AD11 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[7]" LOC = AD10 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[8]" LOC = AE10 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[15]" LOC = AF10 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
```

上板结果符合预期，将在任务三中给出。

### 3.3 基于 ALU 的数据传输应用设计

、任务三，我们需要验证 ABC 寄存器的设置初值功能，验证 A，B 寄存器的自增，自减功能；验证 ALU 运算功能；验证寄存器传输功能；合理设计 4 位数码管上显示的内容。

1. 新建工程 MyALUTrans
2. 将之前实验课得到的模块 ADD Source
3. 新建 Verilog 源文件 top, 并设置为 top module, 代码如下:

```
module top(  
    input clk ,  
    input [15:0] SW,  
    //output wire [15:0] num  
    output [3:0] AN,  
    output [7:0] Segment  
);  
  
    wire Load_A, Load_B, Load_C, carry;  
    wire [3:0] A_IN, A_I0, A_OUT;  
    wire [3:0] B_IN, B_I0, B_OUT;  
    wire [3:0] C_IN, C_I0, C_OUT;  
    wire [3:0] I1, I0;  
    wire [31:0] clk_div;  
  
    //assign num={A_OUT,B_OUT,C_OUT,I1};  
  
    clkdiv m0(clk, 1'b0, clk_div);  
    MyRegister4b m1(.clk(clk), .IN(A_IN), .Load(Load_A), .OUT(A_OUT),  
    Load_Gen m2(.clk(clk), .clk_1ms(clk_div[17]), .btn_in(SW[2]),  
    AddSub4b m3(.A(A_OUT), .B(4'b0001), .Ctrl(SW[0]), .S(A_I0));  
    assign A_IN = (SW[15] == 1'b0)? A_I0: I1;  
    MyRegister4b m4(.clk(clk), .IN(B_IN), .Load(Load_B), .OUT(B_OUT),  
    Load_Gen m5(.clk(clk), .clk_1ms(clk_div[17]), .btn_in(SW[3]),  
    AddSub4b m6(.A(B_OUT), .B(4'b0001), .Ctrl(SW[1]), .S(B_I0));
```

```

        assign B_IN = (SW[15] == 1'b0)? B_I0: I1;
        MyRegister4b m7(.clk(clk), .IN(C_IN), .Load(Load_C), .OUT(C_OUT));
        Load_Gen m8(.clk(clk), .clk_1ms(clk_div[17]), .btn_in(SW[4]), .Load(Load_C));
        assign C_IN = (SW[15] == 1'b1)? I1: I0;
        myALU m9(.S(SW[6:5]), .A(A_OUT), .B(B_OUT), .C(I0), .Co(carry));
        Mux4to1b4 m10(.I0(A_OUT), .I1(B_OUT), .I2(C_OUT), .I3(4'b0001));
        DispNum m11(.clk(clk), .HEXS({A_OUT, B_OUT, C_OUT, I1}), .LED[3:0]);

endmodule

```

#### 4. 仿真

- (a) 修改 Load\_Gen 模块代码，与任务一相同
- (b) 修改 top.v 代码，代码如下：

```

        module top(
            input clk,
            input [15:0] SW,
            output wire [15:0] num
            //output [3:0] AN,
            //output [7:0] Segment
        );

        wire Load_A, Load_B, Load_C, carry;
        wire [3:0] A_IN, A_I0, A_OUT;
        wire [3:0] B_IN, B_I0, B_OUT;
        wire [3:0] C_IN, C_I0, C_OUT;
        wire [3:0] I1, I0;
        wire [31:0] clk_div;

        assign num={A_OUT,B_OUT,C_OUT,I1};

        clkdiv m0(clk, 1'b0, clk_div);
        MyRegister4b m1(.clk(clk), .IN(A_IN), .Load(Load_A), .OUT(A_OUT));
        Load_Gen m2(.clk(clk), .clk_1ms(clk_div[17]), .btn_in(SW[4]), .Load(Load_A));
        AddSub4b m3(.A(A_OUT), .B(4'b0001), .Ctrl(SW[0]), .S(A_I0));
        assign A_IN = (SW[15] == 1'b0)? A_I0: I1;

```

```

        MyRegister4b m4(.clk(clk), .IN(B_IN), .Load(Load_B), .O
Load_Gen m5(.clk(clk), .clk_1ms(clk_div[17]), .btn_in(S
AddSub4b m6(.A(B_OUT), .B(4'b0001), .Ctrl(SW[1]), .S(B_I
        assign B_IN = (SW[15] == 1'b0)? B_I0: I1;
        MyRegister4b m7(.clk(clk), .IN(C_IN), .Load(Load_C), .O
Load_Gen m8(.clk(clk), .clk_1ms(clk_div[17]), .btn_in(SW[4]),
        assign C_IN = (SW[15] == 1'b1)? I1: I0;
        myALU m9(.S(SW[6:5]), .A(A_OUT), .B(B_OUT), .C(I0), .C
Mux4to1b4 m10(.I0(A_OUT), .I1(B_OUT), .I2(C_OUT), .I3(4
        //DispNum m11(.clk(clk), .HEXS({A_OUT, B_OUT, C_OUT, I1 }

endmodule

```

仿真代码如下：

```

module top_sim;

    // Inputs
    reg clk;
    reg [15:0] SW;

    // Outputs
    wire [15:0] num;

    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    top_uut (
        .clk(clk),
        .SW(SW),
        .num(num)
    );

    initial begin
        // Initialize Inputs
        SW = 0;
        SW[15] = 0;
        SW[0]=0;#20
    end

```

```

SW[2] = 1;#50
SW[2] = 0;#50
SW[2] = 1;#50
SW[2] = 0;#50
SW[2] = 1;#50
SW[2] = 0;#50
//SW[2] = 1;#50
//SW[2] = 0;#50
        SW[1] = 1;
SW[3] = 1;#50
SW[3] = 0;#50
SW[3] = 1;#50
SW[3] = 0;#50;

SW[6:5] = 2'b01;
SW[4] = 1;#50
SW[4] = 0;#50;

SW[15] = 1;
SW[8:7] = 2'b10;
SW[2] = 1; #50
SW[2] = 0; #50;

SW[8:7] = 2'b01;
SW[4] = 1;#50
SW[4] = 0;#50;
        // Wait 100 ns for global reset to finish
end
always begin
        clk=1;#10;
        clk=0;#10;

        // Add stimulus here

end

```



endmodule

得到如下波形图

 


图 5: 仿真波形图

SW[15]=0 时电路是自增自减功能，通过开关 SW[0] 和 SW[1] 控制 A，B 寄存器的自增自减，最开始 SW[15]=0,SW[0]=0 表示对寄存器 A 选择自增功能，拨动 SW[2] 可以让寄存器自增，SW[1]=1 时拨动 SW[3] 让 B 自减。SW[6:5]=01 代表进行减法运算，拨动 SW[4] 可以将运算后的值赋给寄存器 C SW[15]=1 时利用 bus 传输数据，使用 3to1MUX 选择源寄存器，拨动 SW[8:7]=10 时代表传输 C 寄存器，拨动 SW[2] 就将 C 存入 A。仿真结果符合预期。

5. 上板验证，K7 如下：

```
NET "SEGMENT[0]" LOC = AB22 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;#a
NET "SEGMENT[1]" LOC = AD24 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;#b
NET "SEGMENT[2]" LOC = AD23 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;#c
NET "SEGMENT[3]" LOC = Y21 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;#d
NET "SEGMENT[4]" LOC = W20 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;#e
NET "SEGMENT[5]" LOC = AC24 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;#f
NET "SEGMENT[6]" LOC = AC23 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;#g
NET "SEGMENT[7]" LOC = AA22 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;#point
```

```
NET "AN[3]" LOC = AC22 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
NET "AN[2]" LOC = AB21 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
NET "AN[1]" LOC = AC21 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
NET "AN[0]" LOC = AD21 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
```

```
NET "clk" LOC = AC18 | IOSTANDARD = LVCMOS18;
```

```

NET "SW[0]" LOC = AA10 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[1]" LOC = AB10 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[2]" LOC = AA13 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[3]" LOC = AA12 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[4]" LOC = Y13 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[5]" LOC = Y12 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[6]" LOC = AD11 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[7]" LOC = AD10 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[8]" LOC = AE10 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "SW[15]" LOC = AF10 | IOSTANDARD = LVCMOS15;

```

6. 上板结果分析：总体功能已在验收时验证正确性，这里列举部分结果：

 


图 6: 验证 ALU 运算功能

由上图可看到  $SW[15]=0, sw[0]=1$ ，寄存器 A 自减，此时  $SW[6:5]=01$  为减法，拨动  $SW[4]$  后 C 的结果符合预期，AB 自增自减功能符合预期。

 


图 7: 验证寄存器传输功能

由上图可看到此时  $SW[15]=1$ , 利用 bus 传输数据, 首先  $SW[8:7]=10$ , 拨动  $SW[2]$  将 C 传输到 A, 结果符合预期, 再  $SW[8:7]=01$ , 拨动  $SW[4]$  将 B 传输到 C, 结果也符合预期。

## 四、实验结果分析

实验结果符合要求, 仿真波形符合预期, Verilog 代码分析也已经给出。在任务三仿真的时候, 我发现 Load\_Gen 信号产生需要时间, 如果在 clk 上升沿的那一刻改变则不会写入寄存器, 必须提前准备好, 因此在仿真的时候需要注意, 不然在代码上有四次改变, 实际上只加了 3。我觉得这就对应着上课讲的 setup\_time, 即需要提前准备好信号。

## 五、讨论与心得

这是第一次全部用 verilog 代码实现的实验，不用眼花缭乱地连线了 ( ^ ^ )。但是在写 verilog 代码的时候难免会出现错误，比如打字的偏差，不过也比较好修正就是了。不幸的是，由于一些细细碎碎的错误，包括产生 .bit 文件报错，以及上板后发现输出的错误，这次实验我做到了比较晚，这可能是第一个没有提前验收的使用 ISE 的实验叭。但是也提高了我的纠错与分析的能力。总而言之，虽然过程艰辛，但是结果是好的。